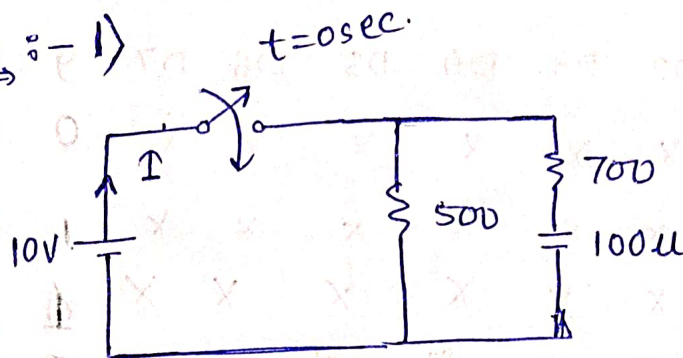


Ques :- 1)



Sol<sup>n</sup> :-

$$I_c(t) = \frac{V}{R} e^{-t/RC}$$

$$I_c(t=0) = \frac{10}{700} e^{-t/700 \times 100 \times 10^{-6}}$$

$$I_c(t) = \frac{10}{500} + \frac{10}{700} e^{-t/7 \times 10^{-2}}$$

$$I_1(t=0) = \frac{10}{500} A$$

$$I_2(t=0) = \frac{10}{700} A$$

$$I_T(t=0) = \frac{10}{500} + \frac{10}{700} = 34 mA$$

$$25 \times 10^{-3} = \frac{10}{500} = \frac{10}{700} e^{-t/7 \times 10^{-2}}$$


$$\Rightarrow \frac{7}{20} = e^{-t/7 \times 10^{-2}}$$

$$\ln\left(\frac{7}{20}\right) = \frac{-t}{7 \times 10^{-2}}$$


$$-\ln\left(\frac{7}{20}\right) \times 7 \times 10^{-2} = t$$

$$I_c \Rightarrow 0.07348 A$$

Ques 2

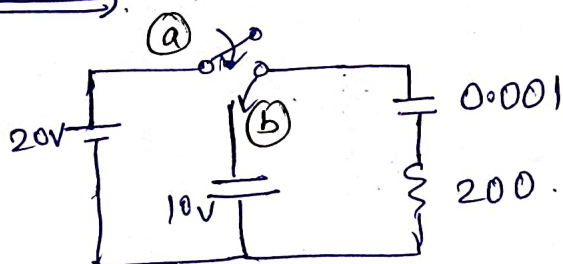

When (a).

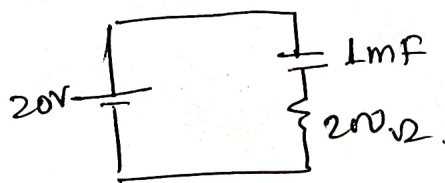

$$\tau = RC \Rightarrow 200 \times 10^{-3} \Rightarrow 0.2 sec$$

$$V_c(t) = V(1 - e^{-t/RC})$$


$$V_c(t) = 20(1 - e^{-t/200 \times 1 \times 10^{-3}})$$

$$V_c(t=0) = 0 V$$

$$V_c(t=0.4) = 20(1 - e^{-0.4/0.2})$$

$$V_c(t=0.4) = 17.29 V$$

when (b).

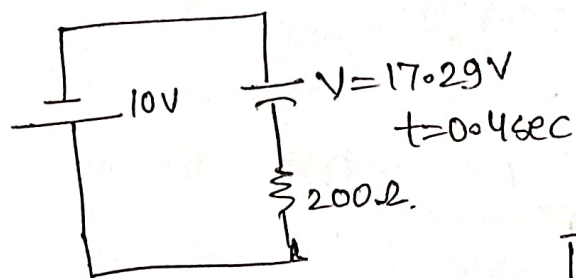


$$V_c(t_0) = 17.29V \quad V(\infty) = -10V.$$

$$V(t-0.4) = -10 - (-10 - 17.29)e^{-\frac{(t-0.4)}{0.2}}$$

$$V_c(t) \Rightarrow -10 + 27.29e^{-\frac{(1-0.4)}{0.2}} \Rightarrow -8.64$$

W Ans.

Ques 3:-

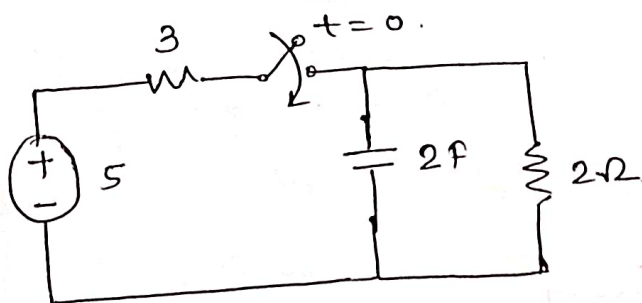

$$V_c(0^-) = 0, \quad I_c(0^-) = 0, \quad V_{2\Omega} = \frac{2 \times 5}{5} = 2V$$

$$V_0 = 2V.$$

$$V_c(t) \Rightarrow V_c(0) + (V_c(0^+) - V_c(0))e^{-t/\tau_c}$$


$$\tau \Rightarrow R_{eq} \times C \Rightarrow 1.2 \times 2 = 2.4$$

$$\rightarrow 2 + (0 - 2)e^{-t/2.4}$$


$$\rightarrow V_c(t) \Rightarrow \frac{4}{2.4} e^{-t/2.4}$$

$$V_c(t) = 1.66V$$

Ques 4

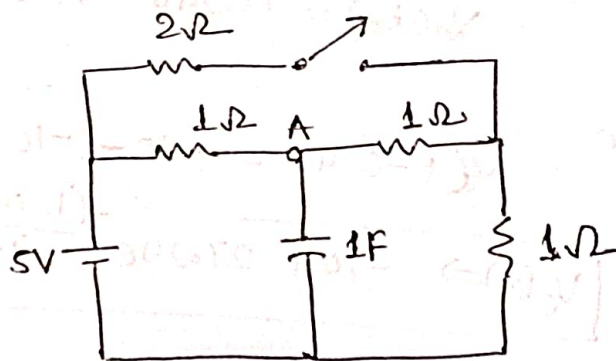

Before ( $t=0$ )

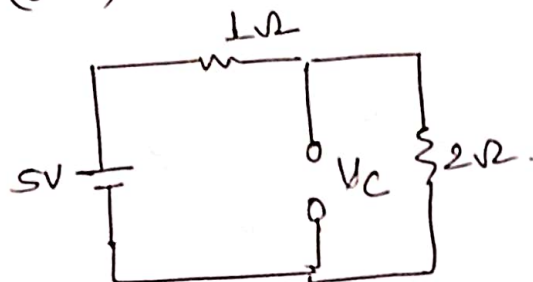


$$V_C(t) = V(1 - e^{-t/RC})$$

$$V_C = 2\Omega = \frac{2}{3} \times 5 \Rightarrow \frac{10}{3} V$$

So,  $V_C(0) = \frac{10}{3} V$

After ( $t=0$ )

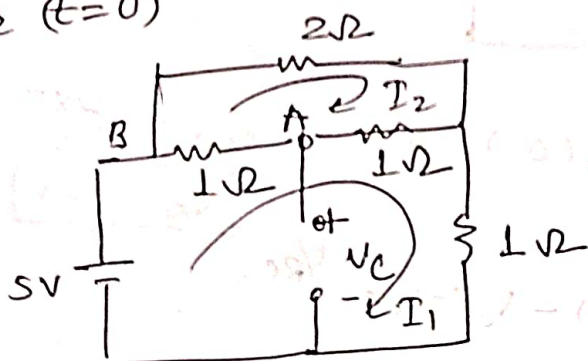

$$\Rightarrow 5 - 2I_2 - I_2 + I_1 + I_1 - I_2 = 0$$

$$5 - I_1 + I_2 - I_1 + I_1 = 0$$

$$I_1 = 5/2$$

$$I_2 = 5/4$$

from

$\xrightarrow{\text{A to B}} \Rightarrow \frac{5}{4} V \text{ (Resultant)}$

$$\therefore 5 - \frac{5}{4} = V_C(\infty)$$




formula

$$V_c(t) = V_c(\infty) - [V_c(\infty) - V_c(0)] e^{-t/RC}$$

Ans.

Find Req:-

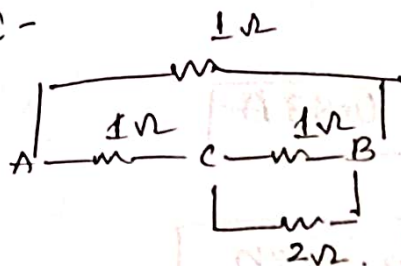


Req  $\Rightarrow$   $0.625\Omega$

$$1 + 2/3\Omega$$


$$\Rightarrow 5/3 \parallel 1\Omega$$

$$\Rightarrow \frac{(5/3 \times 1)}{5/3 + 1}$$

S>

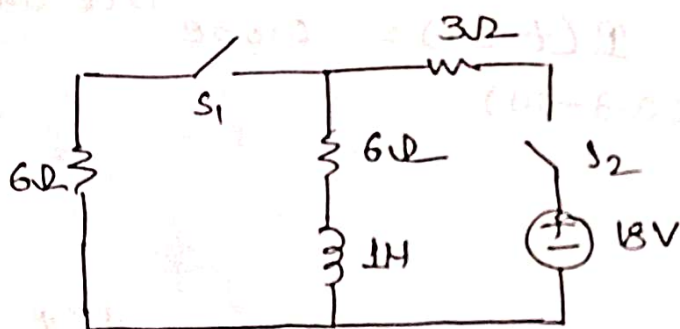

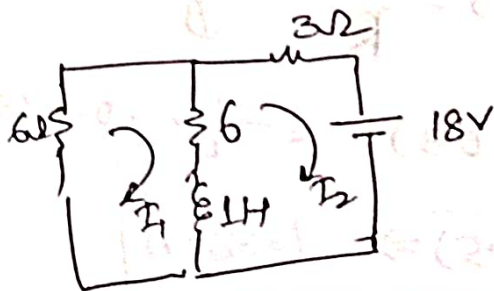$t=0$ ,  $S_1 \rightarrow$  closed  $S_2 \rightarrow$  closed




$$I_c(t=0) = 0A$$

$$I_c(t=\infty) = 1.5A$$

$$\begin{cases} 12I_1 - 6I_2 = 0 \\ 9I_2 - 6I_1 = -18 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} I_1 = -3/2 \\ I_2 = -3 \end{cases}$$

$$\therefore I_c(t=\infty) \Rightarrow 3 - 3/2 \Rightarrow 1.5A$$

Req:-

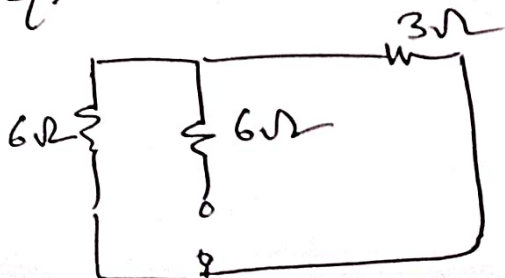

$$Req \Rightarrow \frac{6 \times 3}{9} = 2\Omega + 6 \Rightarrow 8\Omega$$


$$I(t) = 1.05 - (1.05 - 0)e^{-8/1t}$$

$$I(t) = 1.05(1 - e^{-8/1t})$$

$$t = 0.1$$

$$I \Rightarrow 0.83 \text{ A}$$
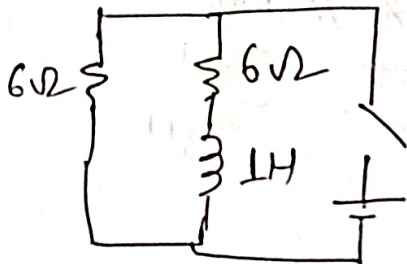
$$t = 0.1 \text{ sec } \boxed{S_1 - \text{closed } S_2 - \text{open}}$$



$$I(t_0) = 0.83 \text{ A}$$


$$I(t = \infty) = 0 \text{ A}$$

$$I(t - 0.1) = 0 - (0 - 0.83)e^{-12(t-0.1)}$$

$$I(t - 0.1) = 0.83e^{12(t-0.1)}$$

$$I(t = 0.3) \Rightarrow 0.83e^{12(0.3-0.1)}$$

$$\boxed{0.0753 \text{ A}}$$

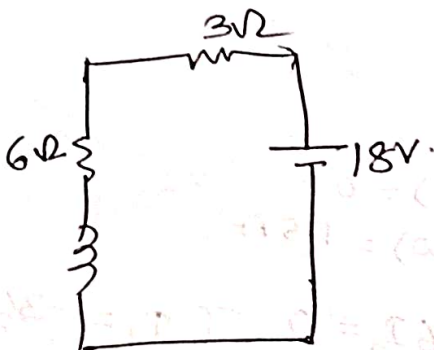

$$\Rightarrow I_L(0.3) = 0.0753 \text{ A} \Rightarrow I(t = t_0)$$

$$I_L(\infty) = \frac{V}{R} \Rightarrow \frac{18}{9} = 2 \text{ A}$$

$$I(t - 0.3) = 2 - [2 - 0.0753]e^{-9(t-0.3)}$$

$$\boxed{I(t - 0.5) \Rightarrow 1.682 \text{ A}}$$

Ans.